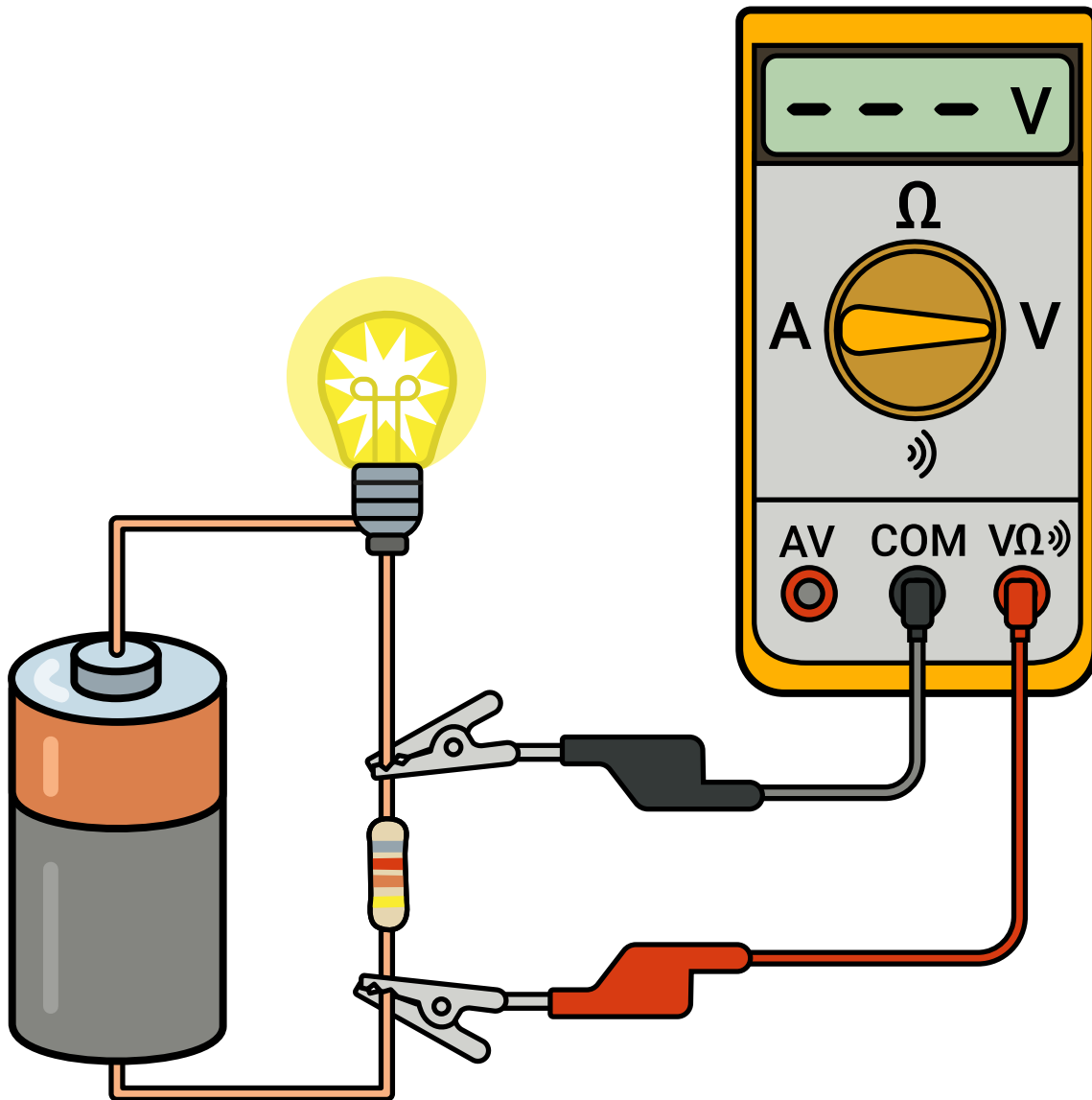



# Hur ska vi koppla mätare i en elkrets? Att mäta spänningen över en komponent

(s. 27 i boken)



# Hur ska vi koppla mätare i en elkrets? Att mäta strömmen i en krets

(s. 27 i boken)

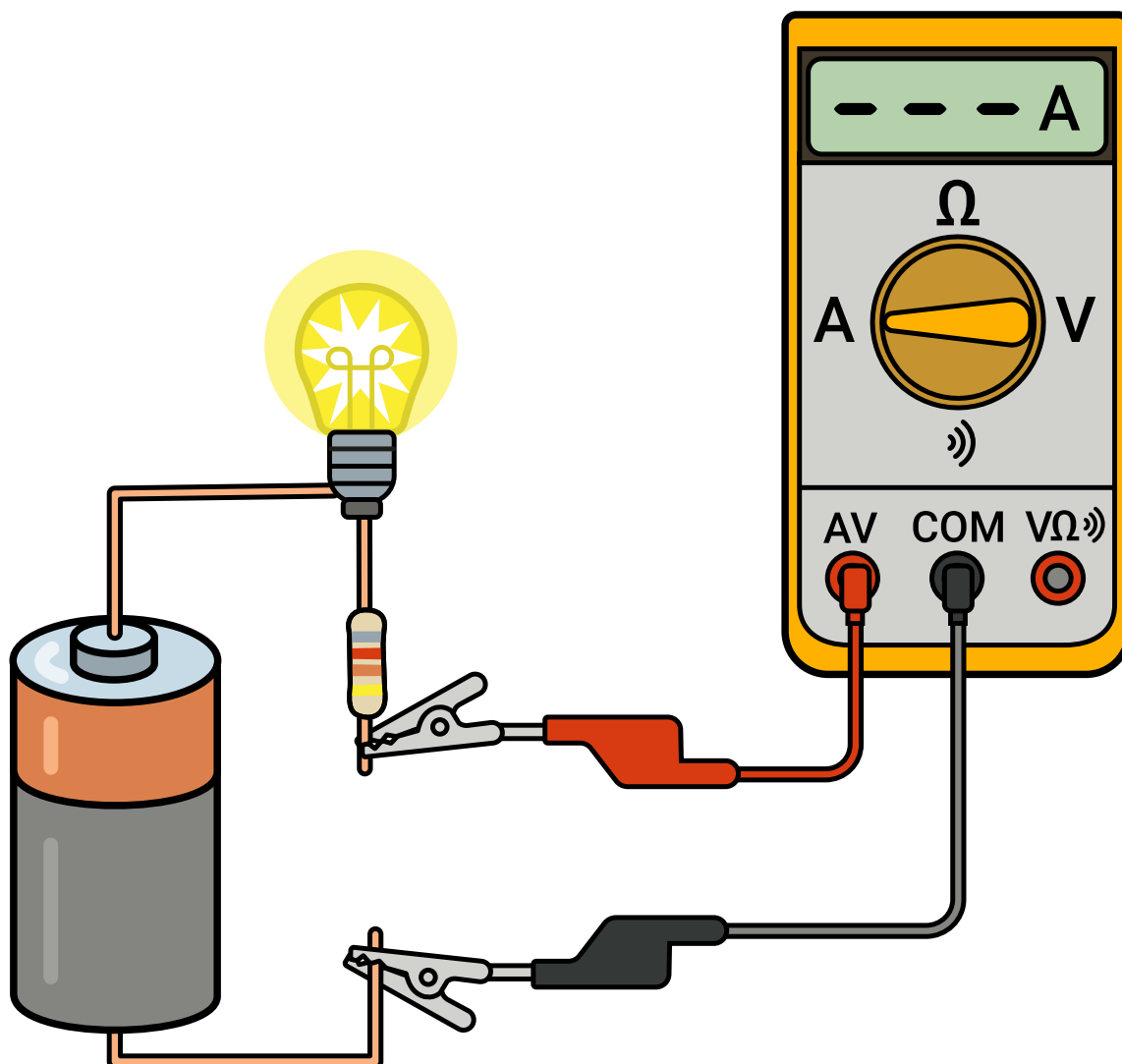

# Hur ska vi koppla mätare i en elkrets? Att mäta resistansen hos ett motstånd

(s. 27 i boken)

