


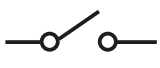
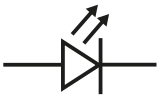
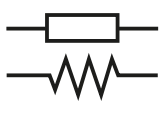




Symboler i kopplingscheman

(s. 19 och pärmen i boken)

batteri	
glödlampa	
ledare	
strömbrytare	
lysdiod	
resistor	
motor	
voltmätare	
amperemätare	