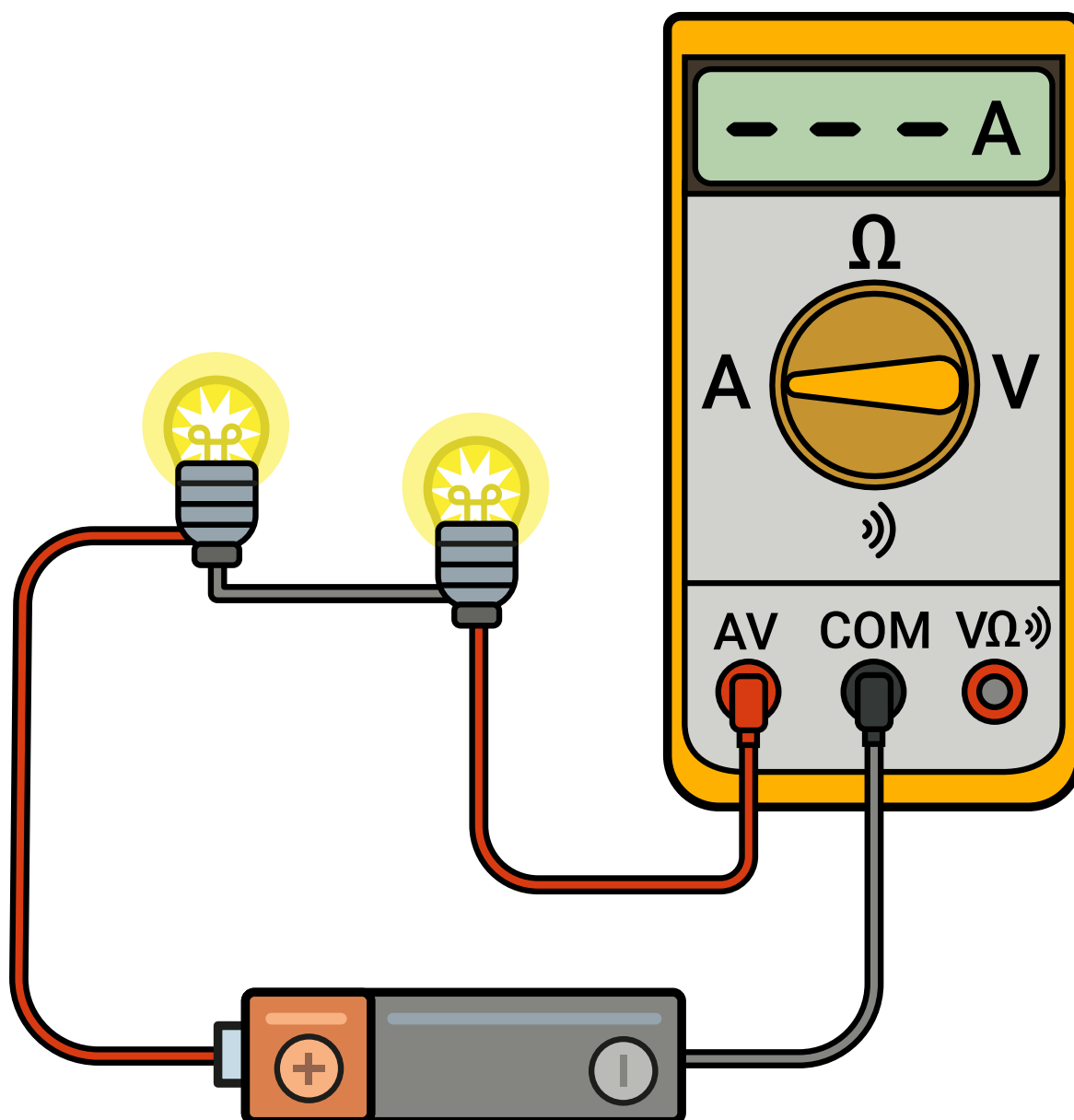


# Glödlampor parallellt och i serie

## Seriekoppling

(s. 41 i boken)



# Glödlampor parallellt och i serie

## Parallellkoppling

(s. 41 i boken)

